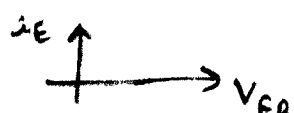


Solutions to Tutorial Sheet - 4

1. $I_C = \alpha_0 I_E = 0.98 \times 2 = 1.96 \text{ mA}$; $I_B = I_E - I_C = (2 - 1.96) = 0.04 \text{ mA} = 40 \mu\text{A}$
2. $I_E = I_B + I_C = 2.9 + 0.1 = 3 \text{ mA}$; $\alpha_0 = I_C / I_E = 2.9 / 3 = 0.97$
3. $I_C = I_E \alpha_0 = 2 \times 0.985 = 1.97 \text{ mA}$; $I_B = I_E - I_C = (2 - 1.97) \text{ mA} = 30 \mu\text{A}$
4. $I_{C(INJ)} = \beta_0 I_B = 80 \times 40 \mu\text{A} = 3.2 \text{ mA}$; $I_C = I_{C(INJ)} + I_{CEO} = 3.2 + I_{CBO} (1 + \beta_0) = 3.605 \text{ mA}$ $\rightarrow I_C = \beta_0 I_B + I_{CEO}$
 $I_E = I_B + I_C = (0.040 + 3.605) \text{ mA} = 3.645 \text{ mA}$
5. $I_C = \alpha_0 I_E + I_{CO} = (0.995 \times 10 + 0.0005) \text{ mA} = 9.9505 \text{ mA}$; $I_B = I_E - I_C = (10 - 9.9505) \text{ mA} = 49.5 \mu\text{A}$
 $\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0} = \frac{0.995}{0.005} = 199$; $I_{CEO} = I_{CO} (1 + \beta_0) = 0.5 \times (1 + 199) \mu\text{A} = 100 \mu\text{A}$
6. $I_{CEO} = I_C - \beta_0 I_B = (5 - 140 \times 0.035) \text{ mA} = 0.1 \text{ mA}$; $\therefore I_{CO} = I_{CBO} = \frac{I_{CEO}}{1 + \beta_0} = \frac{100 \mu\text{A}}{141} = 0.71 \mu\text{A}$
7. $I_{CEO} = (1 + \beta_0) I_{CBO}$; or $\beta_0 + 1 = \frac{I_{CEO}}{I_{CBO}} = \frac{16}{0.1} = 160$; $\therefore \beta_0 = 159$; $\therefore \alpha_0 = \frac{\beta_0}{1 + \beta_0} = \frac{159}{160} = 0.99375$
8. $I_{C(INJ)} = I_C - I_{CO} = 21.995 \text{ mA}$
 (a) $\alpha_0 = 0.995$ ($\therefore 99.5\%$ of carriers cross the BC junction)
 (b) $I_E = \frac{I_{C(INJ)}}{\alpha_0} = \frac{21.995}{0.995} = 22.1055 \text{ mA}$; (c) $\alpha_0 = \frac{I_C}{I_E} = \frac{22}{22.1055} = 0.9952$
9. $I_C = \alpha_0 I_E + I_{CO} = (0.99 \times 4 + 0.003) \text{ mA} = 3.963 \text{ mA}$; $I_B = I_E - I_C = (4 - 3.963) \text{ mA} = 37 \mu\text{A}$
10. (a) $I_B = 0.85\% \text{ of } I_E = 0.0085 \times 8.8 \text{ mA} = 74.8 \mu\text{A}$; (b) $I_C = I_E - I_B = 8.8 - 0.0748 = 8.7252 \text{ mA}$
 (c) $I_{C(INJ)} = I_C - I_{CO} = 8.7252 - 0.0002 = 8.725 \text{ mA}$; $\therefore \alpha_0 = \frac{I_{C(INJ)}}{I_E} = \frac{8.725}{8.8} = 0.991477$
 (d) $\alpha_0 (\text{appx}) = \frac{I_C}{I_E} = \frac{8.7252}{8.8} = 0.9915$
11. (a) $\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0} = \frac{0.987}{0.013} = 75.92$; $I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_0} = \frac{52 \times 10^{-9}}{0.013} = 4 \mu\text{A}$
 (b) $I_C = \beta_0 I_B + I_{CEO} = 75.92 \times 40 \times 10^{-6} + 4 \times 10^{-6} \text{ A} = 3.0408 \text{ mA}$
 (c) $I_C = \beta_0 I_B = 3.0368 \text{ mA}$
12. $r_i = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_E} = \frac{200 \text{ mV}}{5 \text{ mV}} = 40 \Omega$ \rightarrow 
13. (a) $I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{15 - 10}{3.3 \times 10^3} = 1.515 \text{ mA}$; (b) $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 15 - 1.4 \times 3.3 = 10.38 \text{ V}$
14. $I_C = \beta_0 I_B = \beta_0 \times \frac{V_{CC}}{R_B} = \frac{60 \times 10}{100 \times 10^3} = 6 \text{ mA}$; $I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10}{1 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ mA} \Rightarrow I_C = 6 \text{ mA}$
 $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 6 \times 1 = 4 \text{ V}$
15. $V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C$ or $14 = 7 + I_C \times 4 \Rightarrow I_C = 1.75 \text{ mA}$
 $I_B = \frac{I_C}{\beta_0} = \frac{1.75 \text{ mA}}{100} = 17.5 \mu\text{A}$; $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{14 - 0.6}{17.5 \mu\text{A}} = 765 \text{ k}\Omega$
16. $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{10}{200 \text{ k}\Omega} = 50 \mu\text{A}$; $I_C = \beta_0 I_B = 100 \times 50 \mu\text{A} = 5 \text{ mA}$
 $\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 5 \times 1 = 5 \text{ V}$
17. $I_B = \frac{I_C}{\beta_0} = \frac{2 \text{ mA}}{200} = 0.01 \text{ mA}$; $\therefore R_B = \frac{V_{CC}}{I_B} = \frac{9 \text{ V}}{0.01 \text{ mA}} = 900 \text{ k}\Omega$; $V_{CE} = -[V_{CC} - I_C R_C] = -[9 - 2 \times 1.5] = -6 \text{ V}$
18. $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{(16 - 0.2) \text{ V}}{790 \text{ k}\Omega} = 0.02 \text{ mA}$; $I_C = \beta_0 I_B = 100 \times 0.02 \text{ mA} = 2 \text{ mA}$ \rightarrow how?

$$\therefore V_{CE} = -[V_{CC} - I_C R_C] = -[6 - 2 \times 5] = -6 \text{ V}$$

$$19. I_B = \frac{V_{CC}}{R_B} = \frac{9 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 0.09 \text{ mA}; I_C = \beta_0 I_B = 40 \times 0.09 \text{ mA} = 3.6 \text{ mA}; \therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 5.4 \text{ V}$$

$$20. I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta_0) R_C} \cong \frac{12 \text{ V}}{(60 + 61 \times 3) \text{ k}\Omega} = 0.0494 \text{ mA} \quad [R_C(I_B + I_C) + R_B I_B + V_{BE} = V_{CC}]$$

$$I_C = \beta_0 I_B = 60 \times 0.0494 \text{ mA} = 2.96 \text{ mA} \cong 3 \text{ mA}; \therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 3 \times 3 = 3 \text{ V}$$

(Neglecting I_B) $\leftarrow I_C R_C = V_{CC} - V_{CE} = V_{CC} - 0.5 V_{CC} = 0.5 V_{CC} = 0.5 \times 30 = 15 \text{ V}$
 $\therefore I_C = \frac{15 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega} = 3 \text{ mA}; I_B = \frac{I_C}{\beta_0} = \frac{3 \text{ mA}}{40} = 0.075 \text{ mA}; \therefore R_B = \frac{V_{CC}}{I_B} = \frac{15 \text{ V}}{0.075 \text{ mA}} = 200 \text{ k}\Omega$

$$22. (a) I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta_0) R_C} \cong \frac{(15 - 0.7) \text{ V}}{[215 + (1 + 100) \times 5] \text{ k}\Omega} \approx 0.02 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta_0 I_B = 100 \times 0.02 \text{ mA} = 2 \text{ mA} \quad \text{and} \quad V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 5 \text{ V}$$

$$(b) I_B = \frac{(15 - 0.7) \text{ V}}{[215 + (1 + 300) \times 5] \text{ k}\Omega} = 0.0083 \text{ mA}; I_C = \beta_0 I_B \approx 2.5 \text{ mA} \quad \text{and} \quad V_{CE} = 15 - 2.5 \times 5 = 2.5 \text{ V}$$

$$23. I_B = \frac{V_{CC}}{R_B + \beta_0 R_E} = \frac{9 \text{ V}}{[50 + 80 \times 0.5] \text{ k}\Omega} = 0.1 \text{ mA} \Rightarrow I_C = \beta_0 I_B = 80 \times 0.1 \text{ mA} = 8 \text{ mA};$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 9 - 8 \times (0.25 + 0.5) = 3 \text{ V}$$

$$24. I_B = \frac{V_{CC}}{R_B + \beta_0 R_E} = \frac{20 \text{ V}}{[400 + 100 \times 1] \text{ k}\Omega} = 0.04 \text{ mA}; I_C = \beta_0 I_B = 100 \times 0.04 \text{ mA} = 4 \text{ mA}$$

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 20 - 4 \times (2 + 1) = 8 \text{ V}$$

$$25. I_B = \frac{V_{CC}}{R_B + \beta_0 R_E} = \frac{180 \text{ V}}{[50 + 56 \times 0.75] \text{ k}\Omega} = 0.1956 \text{ mA} \Rightarrow I_C = \beta_0 I_B = 10.95 \text{ mA}$$

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 18 - 10.95 \times (0.5 + 0.75) = 4.31 \text{ V}$$

$$26. V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \quad \text{or} \quad 3.8 = 10 - 5(0.5 + R_E) \Rightarrow R_E = 740 \Omega. \quad \text{Now,}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_0} = 0.05 \text{ mA}; I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta_0 R_E} \quad \text{or} \quad 0.05 = \frac{10 - 0.3}{R_B + 100 \times 0.740} \Rightarrow R_B = 120 \text{ k}\Omega$$

$$27. V_B = V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{CC} = \frac{5}{40 + 5} \times 12 \approx 1.3 \text{ V}; \therefore V_E = V_2 - V_{BE} = 1.3 - 0.3 = 1.0 \text{ V} \quad \text{and}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = 1 \text{ mA}; I_C \cong 1 \text{ mA}; \therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 12 - 1 \times (5 + 1) = 6 \text{ V}$$

$$28. V_{TH} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = 1.3 \text{ V} \quad \text{and} \quad R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 4.44 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + \beta_0 R_E} = \frac{1.3 - 0.3}{4.44 + 60 \times 1} = 0.01552 \text{ mA}; \therefore I_C = \beta_0 I_B = 60 \times 0.01552 = 0.93 \text{ mA}$$

$$\therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 12 - 0.93 \times (5 + 1) = 6.42 \text{ V}$$

$$29. V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{CC} = \frac{100}{200 + 100} \times 15 = 5 \text{ V}; V_E \approx V_B = 5 \text{ V}$$

$$\therefore R_E = \frac{V_E}{I_E} = \frac{5}{100} = 0.05 \text{ k}\Omega = 50 \Omega; \therefore V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) = 15 - 0.1 \times (20 + 50) = 8 \text{ V}$$

